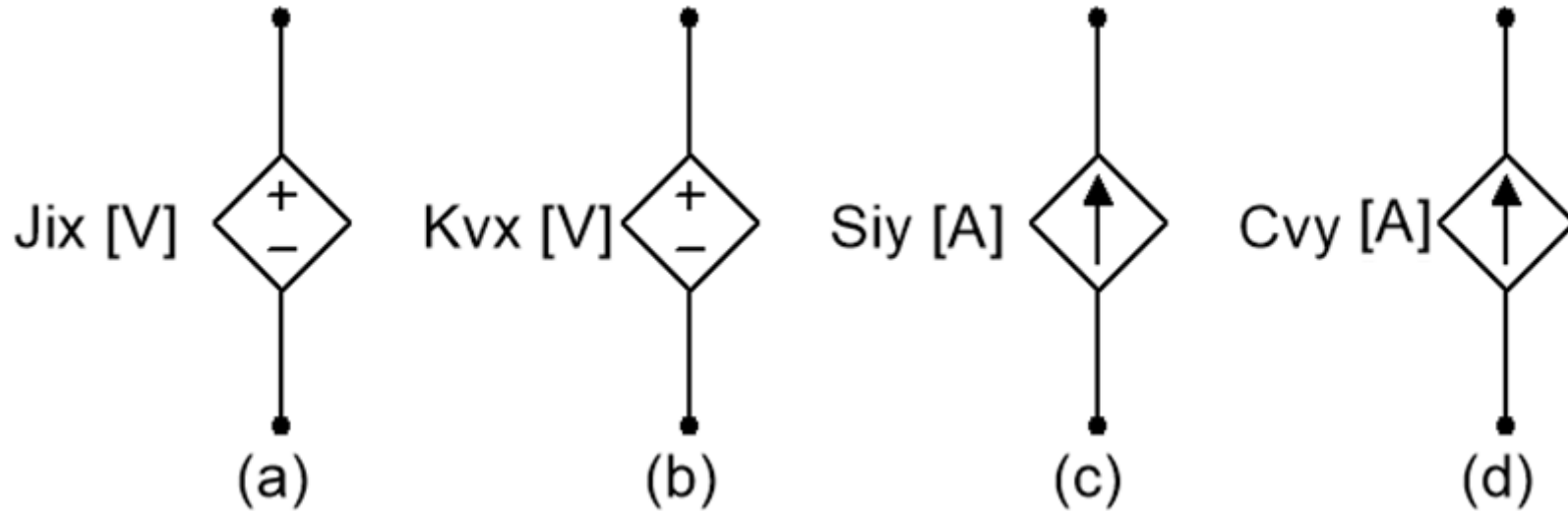


# IDENTIFIQUE LAS SIGUIENTES FUENTES DEPENDIENTES.



- Fuente de voltaje controlada por voltaje.
- Fuente de corriente controlada por voltaje.
- Fuente de voltaje controlada por corriente.
- Fuente de corriente controlada por corriente.