

LA RESISTENCIA PERDIDA.

Halle el valor de la resistencia **R10** que se muestra en la Figura 1, para obtener así el resultado de la resistencia equivalente medida por el Ohmímetro. Para este juego es necesario comprender temas tales como la conexión de las resistencias en paralelo y serie, como en delta y estrella.

- Una condición es sustentar con operaciones algebraicas el resultado obtenido por cada estudiante.

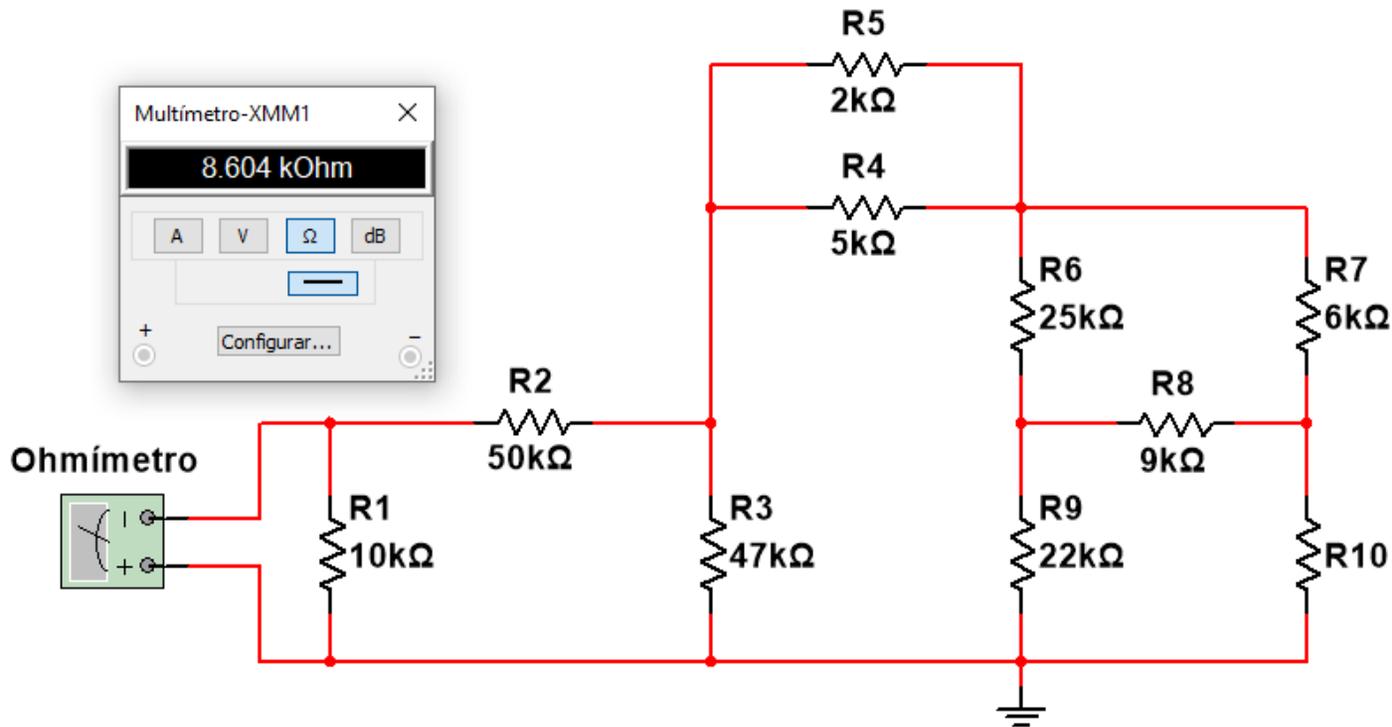


Figura 1. Circuito de resistencias.